

İsim :		Soru 1 (25p)	Soru 2 (25p)	Soru 3 (25p)	Soru 4 (25p)	Σ (100p)
No :						
İmza :						

Soru 1) 24 bitlik veriyoluna sahip bir mikroişlemcinin adres ucu sayısı 19'dur. Bu mikroişlemcinin tüm hafıza alanı, 256K×8 kapasitesindeki RAM birimleri kullanılarak doldurulmak isteniyor. Buna göre: (25p)

- a) Bu mikroişlemcinin toplam hafıza kapasitesini yazınız. (5p)
- b) 256K×8 kapasitesindeki hafıza elemanının veri ve adres ucu sayısını yazınız. (5p)
- c) Hafıza elemanından kaç adet kullanılmalıdır? (5p)
- d) Tüm hafıza elemanlarına yapılan bağlantıları çizerek gösteriniz. (10p)



a) $\frac{\text{adres ucu}}{19} \quad \frac{\text{veri ucu}}{24}$

$$2^{19} \times 24 = 512K \times 24$$

b) $256K \times 8 = 2^{18} \times 8$

→ veri ucu sayısı
→ adres ucu sayısı

c) $\frac{512K \times 24}{256K \times 8} = 6 \text{ adet}$

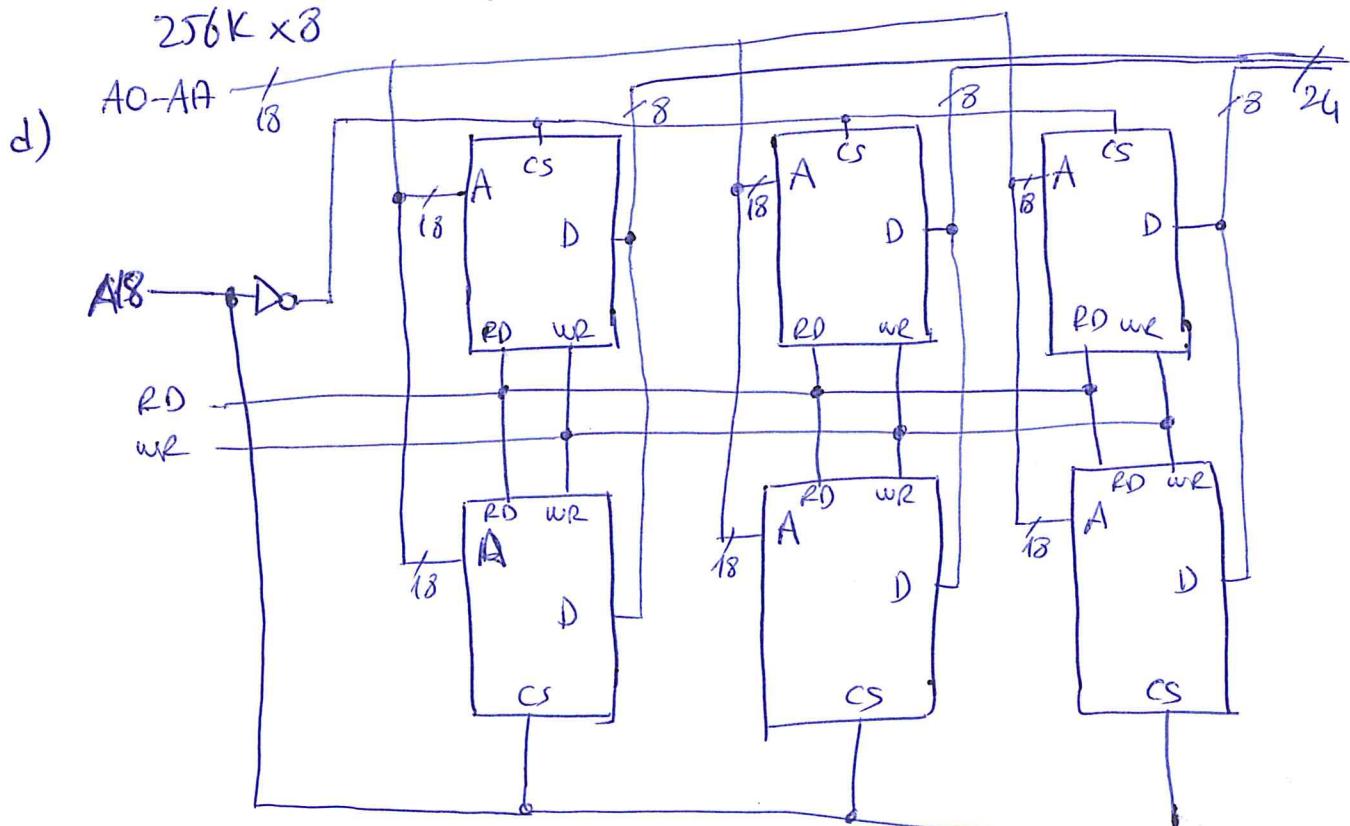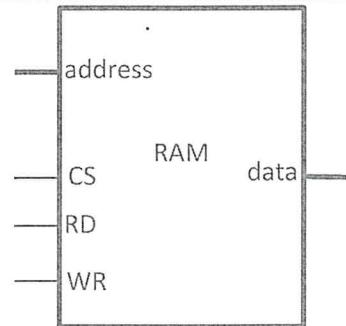

Soru 2)


- a) D FF ve uygun boyutta Mux. kullanarak aşağıdaki fonksiyon tablosuna göre çalışan parallel load bidirectional shift register'in 1 bitlik kesimini tasarlavınız. (10p)

S_1	S_0	Function
0	0	No Change
0	1	Rotate Left
1	0	Shift Right
1	1	Parallel Load

D	Q^+
0	0
1	1

- b) 2 bitlik bir çarpıcının (2 bit multiplier) ROM kullanılarak gerçekleştirilmesi istenmektedir. Bu amaçla
- Kullanılması gereken uygun ROM kapasitesini belirleyiniz (adres ve data ucu sayısı) (5p)
 - 2 bitlik çarپıcı olarak kullanılacak ROM'a ilişkin adres ve içeriklerini bir tablo olarak yazınız (5p)
 - Kullanılması gereken ROM'un iç yapısını çizerek hangi sigortalarda bağlantı yapılması gerektiğini işaretleyiniz (5p)

a)

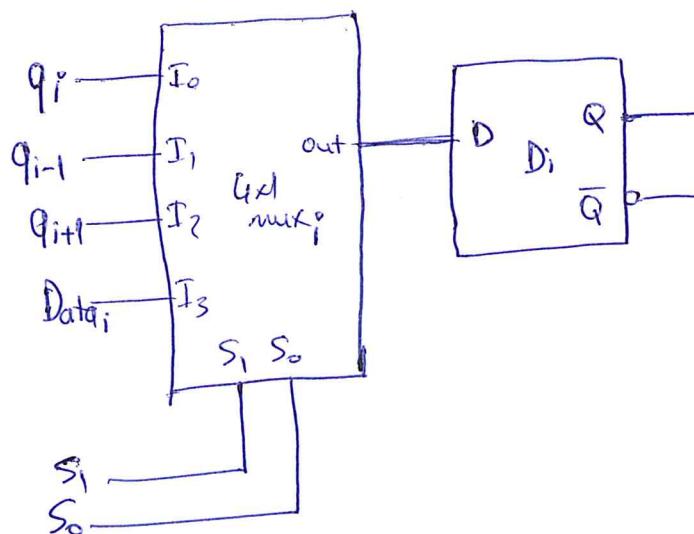


q_1	q_0	b_1	b_0	M_3	M_2	M_1	M_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

ROM kapasitesi

$2^4 \times 4$ → 4 bit aralığı
4 bittir giriş


ROM adresi (Hex)	İçerdiği Hex
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	3
8	0
9	2
A	4
B	6
C	0
D	3
E	6
F	9

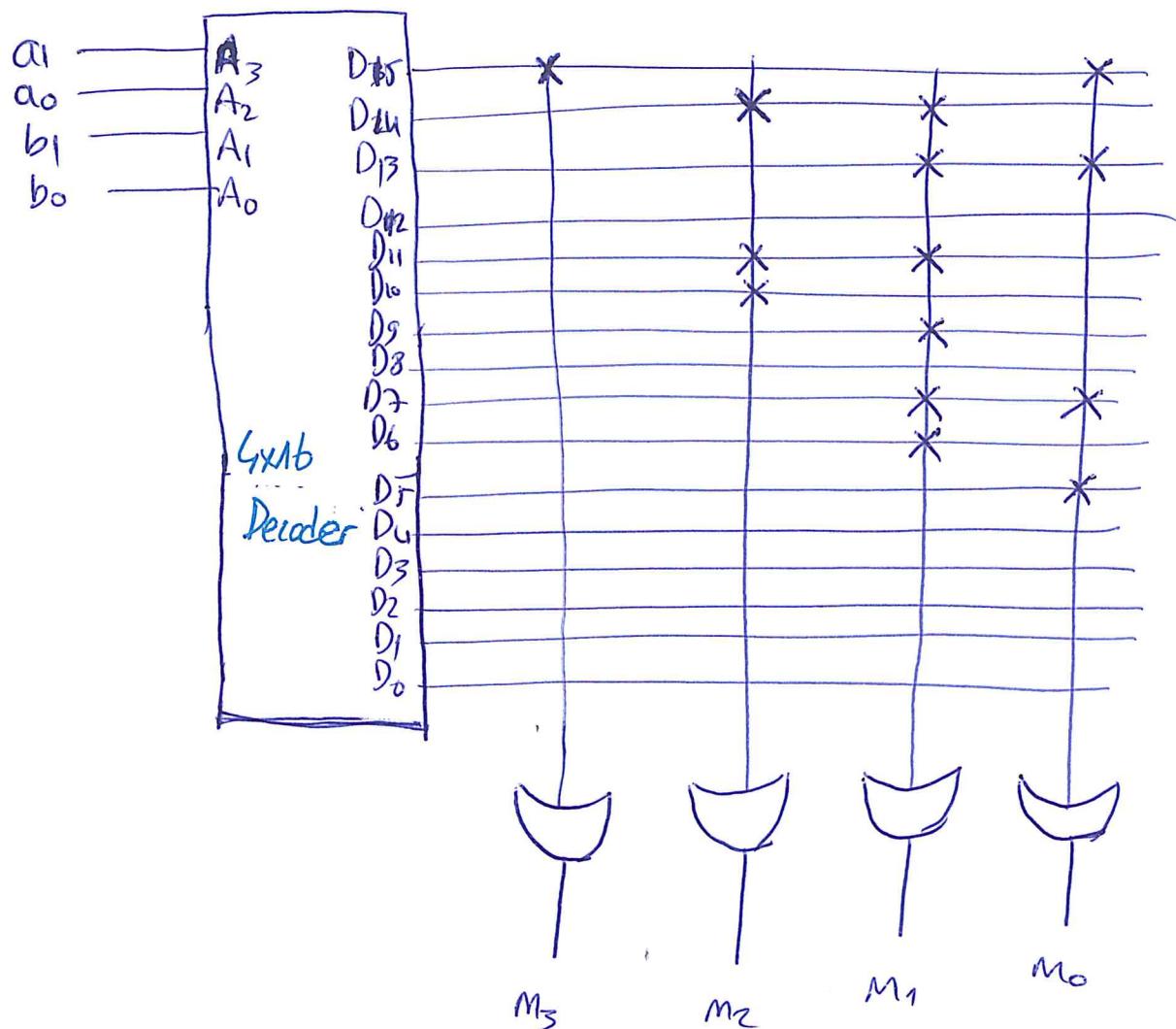

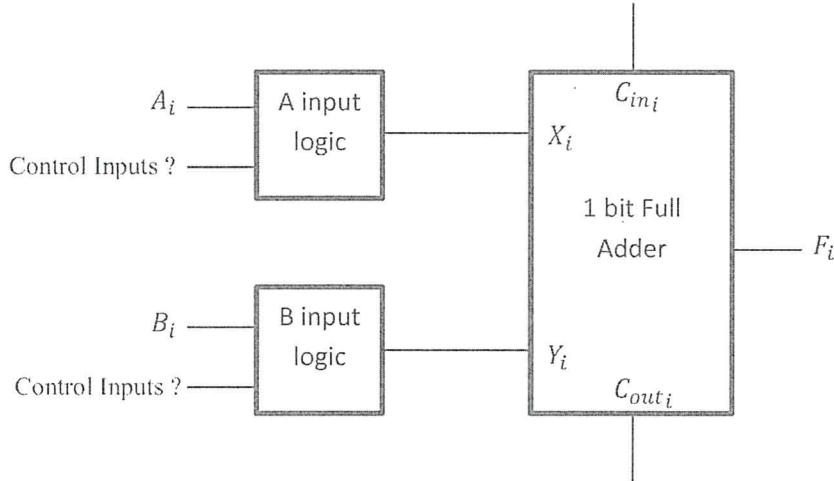Soru 3) Bir bitlik kesiti aşağıda verilen 8 bitlik Aritmetik Birim için tam toplayıcı üçlerindaki lojik fonksiyonlar aşağıdaki gibi verilmiştir:


$$X_i = C_{in}A_i + S_1\bar{S}_0 + A_iS_0$$

$$Y_i = \overline{C_{in}}B_i + S_1S_0 + B_iS_0$$



- Aritmetik Birimin fonksiyon tablosunu 8 bitlik A ve B sayıları cinsinden elde ediniz. (20p)
- Aritmetik Birimin en düşük anlamlı 2 biti için blok yapısını 1 bitlik tam toplayıcı, A input lojik, B input lojik bloklarını kullanarak çiziniz (kullandığınız bloklardaki tüm üç isimlendirmelerini veriniz). (5p)

S_1	S_0	C_{in}	A_i/B_i	X_i	Y_i	X_i	Y_i	funk
0	0	0	0	0	0	$C_{in}=0$	All 0's	B_i $F=B$
0	0	0	1	0	1	$C_{in}=1$	A_i	All 0's $F=A+1$
0	0	1	0	1	0	$C_{in}=0$	A_i B_i	$F=A+B$
0	0	1	1	1	0	$C_{in}=1$	A_i B_i	$F=A+B+1$
0	1	0	0	0	0	$C_{in}=0$	All 1's	B_i $F=B-1$
0	1	0	1	1	1	$C_{in}=1$	All 1's	All 0's $F=0$
0	1	1	0	0	1	$C_{in}=0$	A_i	All 1's $F=A-1$
0	1	1	1	0	0	$C_{in}=1$	A_i	All 1's $F=A$
1	0	0	0	1	1			
1	0	0	1	1	0			
1	0	1	0	1	0			
1	0	1	1	0	0			
1	1	0	0	0	1			
1	1	0	1	1	0			
1	1	1	0	0	1			
1	1	1	1	1	1			

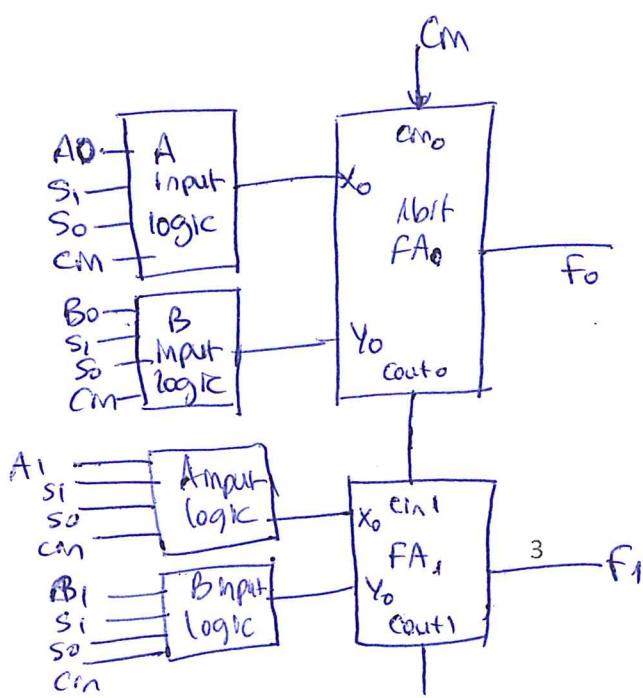


Soru 4) Blok yapısı, fonksiyon tablosu ve control word formatı verilmiş olan 4 register'lı 8 bit veri yolu genişliğinde basit bilgisayar için: (25p)

Kontrol kelimesinin içeriği alanların sırasıyla isimleri:

DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
----	----	----	----	----	----	----

Fonksiyon tablosu:

Kod	Fonksiyon	Açıklama
0	$F = A+1$	Increment A
1	$F = B$	Transfer B
2	$F = A+B$	Addition
3	$F = A+B+1$	Addition with carry
4	$F = A-B$	Subtraction
5	$F = A$	Transfer A
6	$F = B-1$	Decrement B
7	$F = A-1$	Decrement A
8	$F = A \wedge B$	AND
9	$F = A \vee B$	OR
10	$F = A \oplus B$	XOR
11	$F = \bar{A}$	Complement A
12	$F = \text{SHL } B$	Shift left B by one position
13	$F = \text{SHR } B$	Shift right B by one position

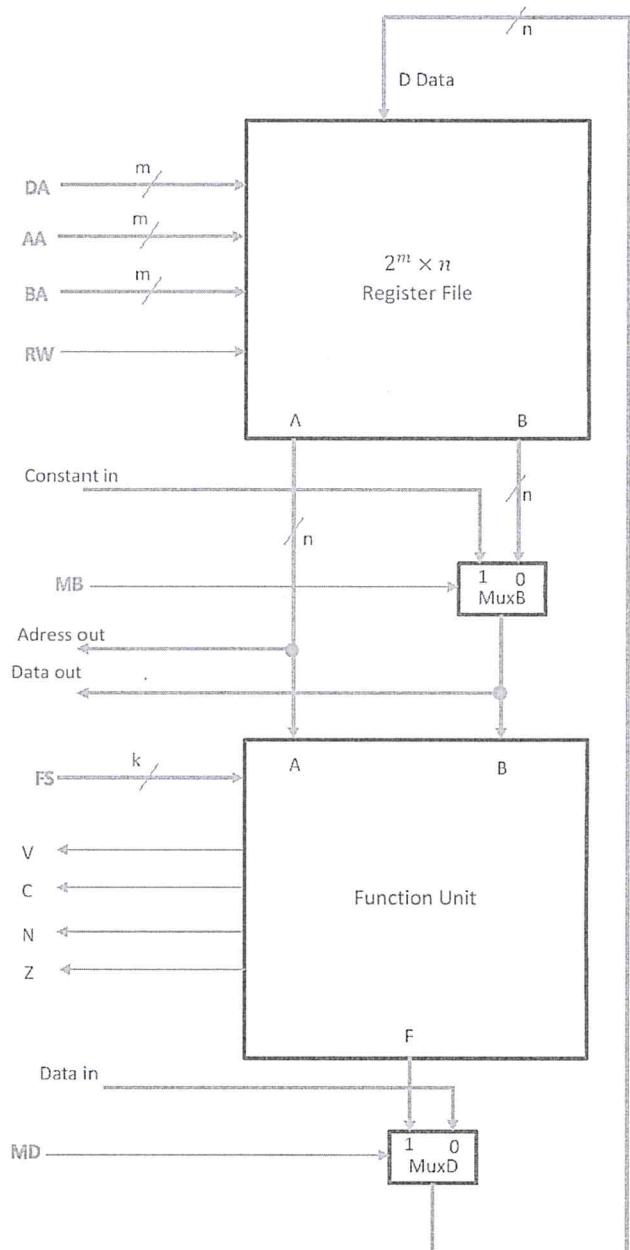

- Control word alan bit genişliklerini yazınız (7p)

DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
2	2	2	1	4	1	1

- Verilen kontrol kelimelerine karşılık gelen mikroişlemleri belirleyiniz (register kodu olarak register no'sunun binary karşılığını, fonksiyon seçimi için fonksiyon tablosundaki kod değerinin binary karşılığı kullanılmıştır), (12p)
- Mikroişlemlerin herbiri ayrı ayrı aşağıda verilen ilk değerler mevcutken uygulandığında hedef (destination) register'larda oluşacak değerleri yazınız. (6p)

İlk Değerler	
R0	$(25)_H$
R1	$(53)_H$
R2	$(A3)_H$
R3	$(7B)_H$
Data in	$(93)_H$
Constant in	$(03)_H$

Kontrol Kelimesi	Mikroişlem	Hedef Son Değeri (8 bit binary)
q	0 1010 1010 1011	
b	1 1011 0100 0001	
c	1 0011 1001 0011	
d	0 1001 1100 1011	
e	0 0011 1010 1010	
f	0 0000 0000 0011	

Kontrol Kelimesi ve anlamları

Microsystem

Hedef sonuc

a)	01 R1	01 R1	01 R1	0 B	1010 xor	1 F	1 RW	$R1 \leftarrow R1 \oplus R1$ (xor)	$R1 = 0$ <u>0000 0000B</u>
b)	11 R3	01 R1	10 R2	1 Constant	0000 Increment A	0 Data in	1 RW	$R3 \leftarrow DataIn$	$R3 = 93H$ <u>1001 0011B</u>
c)	10 R2	01 R1	11 R3	0 & 0100 B	010100 subtraction	1 F	1 RW	$R2 \leftarrow R1 - R3$	$R2 = -40$ <u>1101 1000B</u>
d)	01 R1	00 R0	11 R3	1 Constant	0010 addition	1 F	1 RW	$R1 \leftarrow R0 + Constant$	$R1 = 28H$ <u>0010 1000B</u>
e)	00 R0	01 R1	11 R3	0 B	1010 xor	1 F	0 RW	$[R1] \leftarrow R3$	Memory'de <u>[53H] ← 7BH</u>
f)	00 R0	00 R0	00 R0	0 B	0000 Increment A	1 F	1 RW	$R0 \leftarrow R0 + 1$	$R0 = 26H$ <u>0010 0110</u>